

# CMPE 306 HW1

1. \$0.08076 per kilowatt/hr

a) total hour =  $2 \cdot 365 = 730$  total hours

total watts =  $3000 = 3$  kilowatts

$$\text{thus } 0.08076 \times 3 \times 730 = \boxed{\$1,768.64}$$

b)  $p = Vi$   $p = 3000 \text{ watt}$   $i?$   
 $V = 120 \text{ V}$   
 $i = \frac{p}{V} = \frac{3000}{120} = \boxed{25 \text{ A}}$

2. 175 mA for 10 hr

$$Q = \int_{t_0}^{t_f} i \, dt = \int_0^{10} 0.175 \, dt$$

$$= 0.175t \Big|_0^{10} = \boxed{1.75 \text{ C}}$$

$$p = Vi = 1.3 \cdot 0.175 = \boxed{0.2275 \text{ W}}$$

$$p = \frac{dw}{dt} = \int_{t_0}^{t_f} p \, dt = w$$

$$\int_0^{10} p \, dt = w \rightarrow w = \int_0^{10} 0.2275 \, dt$$

$$w = 0.2275t \Big|_0^{10} = \boxed{2.275 \text{ J}}$$

3.  $\sum p = 0$

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 0$$

$$p_1 = 35 \text{ W}$$

$$p_4 = 10 \text{ W}$$

$$p_5 = -20 \text{ W}$$

$$p_1 = 50 \text{ V} \cdot 4 \text{ A} = 200 \text{ W}$$

$$200 + 35 + p_3 + 10 - 20 = 0$$

$$\boxed{p_3 = -225 \text{ W}}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad P_1 &= -30 \cdot 10A = -300W \\
 P_2 &= (+1) \cdot 10 \cdot 10 = 100W \\
 P_3 &= (+1) \cdot 14 \cdot 20 = 280W \\
 P_4 &= (-1) \cdot 8 \cdot 4 = -32W \\
 P_5 &= (-1) \cdot 12 \cdot 4 = -36W
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad -30V + 12V + V_o &= 0 \rightarrow V_o = 18V \\
 28V - 10V - V_o &= 0 \rightarrow V_o = 18V
 \end{aligned}$$

$$6. \text{ Left loop } \rightarrow \text{ clockwise } \quad -V_1 + 10V + 50V = 0$$

$$V_1 = 60V$$

$$\text{ Right loop } \rightarrow \text{ clockwise } \quad 20V + V_2 - 50V = 0$$

$$V_2 = 30V$$

$$\text{ Outer loop } \rightarrow \text{ clockwise } \quad 10V + 20V + 30 - 60 = 0 \checkmark$$